



1- یک اینورتر سه فاز در حالت موج مربعی با توالی ولتاژ خط مثبت مفروض است. سیگنالهای کلیدزنی (sa, sb, sc) ساقهای مختلف را مشخص کنید و نمودار ولتاژ خط سه فاز را رسم کنید.

ضریب dh را برای ولتاژ خط بدست آورید.

2- یک اینورتر سه فاز در حالت PWM با فرکانس کلید زنی 10 کیلو هرتز و اندیس مدولاسیون 0.8 برای تابع مرجع سینوسی مفروض است. طیف فرکانسی ولتاژ خط خروجی را محاسبه کنید. همین کار را برای فرکانس 10 کیلوهرتز و برای اندیس مدولاسیون 0.5 و برای اندیس مدولاسیون 0.5 با فرکانس 1 کیلوهرتز تکرار کنید.

3- مسئله فوق را برای تابع مرجع سینوسی اصلاح شده تکرار کنید و نتایج را با قبل مقایسه کنید. * در هر دو مسئله فوق از نرم افزار MATLAB استفاده کنید.

4- یک مبدل ماتریسی سه فاز به سه فاز مفروض است. سیگنال کلید زنی کلیدهای مختلف را نمایش دهید.

5- رابطه 40.5 صفحه 214 کتاب را ثابت کنید.

6- مسائل 1.6 تا 5.6 کتاب (فصل مبدل‌های DC به DC)

7- مسئله 11.7 کتاب (فصل اینورترها)

8- یک اینورتر تکفارز PWM با ولتاژ لینک DC برابر 540 ولت را در نظر بگیرید که با روش PPWM کنترل می‌شود. اگر شکل فرمان ساق A بصورت زیر باشد زوایای $x_1 \times 3$ تا x_2 را طوری بدست آورید که دامنه مولفه اصلی برابر 200 ولت باشد و دو هارمونیک بعدی صفر شوند. (با کمک MATLAB

