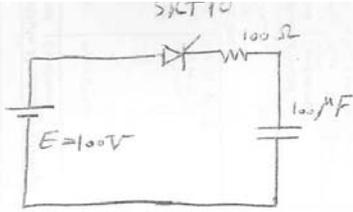


بسمه تعالی


دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق


درس الکترونیک صنعتی - تمرین سری سوم



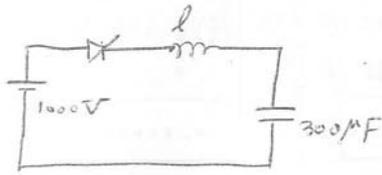
① در مدار رویدر آنر  $V_c = 0$  و تریستور در لحظه  $t=0$  روشن شد. ولتاژ نهایی دوسر خازن چقدر خواهد بود. تریستور چه صفتی روشن میماند؟



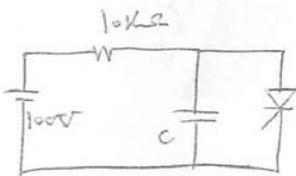② در مدار رویدر و حداقل سن  $I$  چقدر باید باشد تا تریستور در صدق روشن شدن آبی نبیند. بعد از چه صفتی تریستور خاموش می شود؟  
 $(\frac{dv}{dt})_{cr} = 100 A / \mu sec$  و  $V_c = 0$



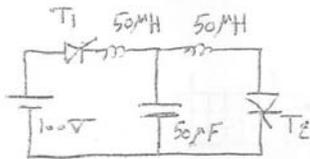③ در مدار رویدر  $SCR$  توسط یک مدار خارجی که نشان داده شده است خاموش می شود. حداقل خازن  $C$  را حدادی تعیین کنید که در اثر اعمال دوباره  $\frac{dv}{dt}$  و  $SCR$  دوباره روشن نشود.  $\frac{dv}{dt} = 20 V / \mu sec$   
 $(\frac{dv}{dt})_{cr} = 20 V / \mu sec$




④ پالس تریستری  $T_2$  و  $500 \mu sec$  بعد از  $T_1$  اعمال می شود. اگر ولتاژ اولیه خازن صفر باشد حداکثر  $t_{q}$  نری بر طبق  $T_1$  را برای آنکه  $T_1$  بتواند خاموش شود را محاسبه کنید.

⑤ برای یک تریستور مشخصه ولت-آمپر مربوط به تیت کماتد خطی یا شب  $20 V/A$  است. حداکثر تران تحیل تیت کاشد  $50 W$  و حداقل عرض پالس لازم  $4 \mu sec$  است. آند تریستور از نوع SKT10 باشد حداکثر تران کلدی زنی ممکن را محاسبه کنید.

⑥ تریستور شماره SKT10 جریان نیم کین سینوسی را با دامنه  $10 A$  و فرکانس  $60 Hz$  ششم عبور می دهد. توان تلفاتی آنرا حساب کنید.

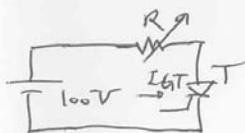⑦ تریستور SKT16 در مدار شکل زیر بکار می رود آند تریستور پوشش باشد مقاومت  $R$  را چقدر می توانه بزرگ کرد تا تریستور روشن بماند؟ آند تریستور قطع باشد چطور؟



⑧ تریستور SKT24 برای یکسو سازی نیم موج با کنترل فاز یک بار مقاربتی  $500 \Omega$  از ولتاژ برق شهر بکار می رود مشخصه  $\alpha < 70^\circ$  را بدست آورید.

بسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق

درس الکترونیک صنعتی - تمرین سری سوم

- 9- دیود با شماره DSEI-12 جریان سینوسی 180 درجه را با حداکثر 80 آمپر عبور می دهد. توان تلفاتی آنرا محاسبه کنید.
- 10- در مسئله 9 اگر دیود جریان مستطیلی 30 درجه با متوسط برابر با جریان مسئله 3 را عبور دهد مجدداً توان تلفاتی را محاسبه کنید و با نتایج بالا مقایسه کنید.
- 11- یک IGBT به شماره BSM50GB120DN2 جریان 80 آمپر را بصورت مستطیلی 60 درجه با فرکانس 5 کیلوهرتز عبور می دهد. اگر ولتاژ قطع کلید 600 ولت و مقاومت گیت 22 اهم باشد توان تلفاتی هدایت و سوئیچینگ کلید را محاسبه کنید.
- 12- حداکثر توان تلفاتی دیود به شماره DSEI 60-12A چقدر می باشد؟ آیا این عدد با مقادیر نامی دیود قابل توجیه است؟