


برگه یادداشت آزمایش چهارم

در هر بخش، محاسبات مربوط را نیز منظور فرمایید

$R =$

$C =$

$r_{in} \text{ (Von neglected)} =$

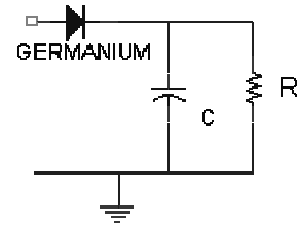

AM Channel:

$V_{cc} = 12v$

$R_E =$

$R_1 =$

$R_2 =$

$C_c =$

$C_E =$

$C_1 =$

$L_1 =$

$C_2 =$

$L_2 =$

