

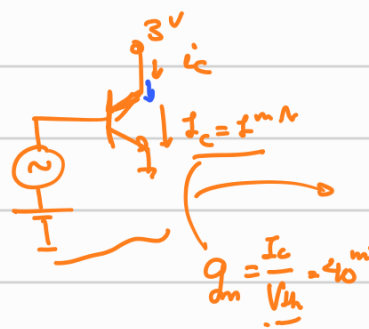
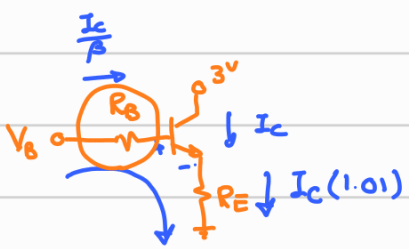
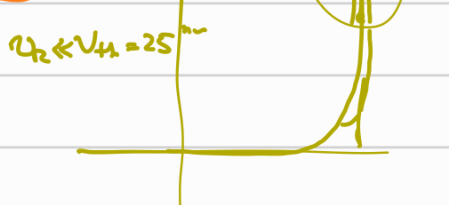


تمرین بزرگ هفتم - فصل شماره (\*): داره اختیاری است. (sp) با سبب این تأیید شود.

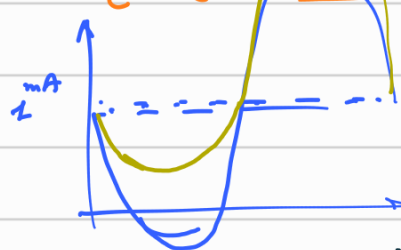1. ایدل سینال کوچک حاوی پهنای  $\pi$  ترانزیستور جوابی ترانس وین ترانس قبل را حل کنید و مقایسه کنید.



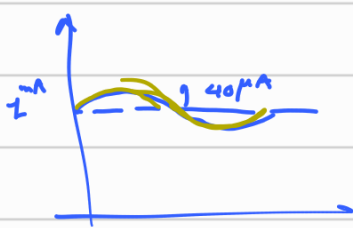$v_{in} = 1 \text{ mV} \rightarrow \hat{i}_c = 40 \mu\text{A}$   
 $v_{in} = 40 \text{ mV} \rightarrow \hat{i}_c = 1.6 \text{ mA}$



2. (sp) در مدار مثل درود،  $\beta = 100$ ،  $I_s = 1 \text{ fA} = 10^{-12} \text{ mA}$  را با سبب این تأیید شود.

الف)  $R_E = 0$  و  $R_B = \{0, 1^k, 10^k, 100^k\}$ ،  $V_B$  را طوری پیدا کنید که  $I_c = 1 \text{ mA}$  باشد.

ب)  $R_E = 0$ ،  $R_B = 30^k$ ،  $V_B = 0.9 \text{ V}$ ،  $I_c$  را با سبب این تأیید شود.


ج)  $R_E = 1^k$ ،  $R_B = 40^k$ ،  $V_B$  را با سبب این تأیید شود تا  $I_c = 0.5 \text{ mA}$  شود.

$$V_B = \frac{I_c}{\beta} R_B + V_{BE} + I_c R_E$$

(\*) (د) اگر برای  $I_s$  ترانزیستور فرض  $V_{BE(on)} = 0.7$  را اعمال می‌کنید چه تفاوتی می‌کند!

$R_B = 0$ :  $V_B = 25.8 \ln\left(\frac{I_c}{I_s}\right) = 60 \times 12 = 720 \text{ mV}$   
 $R_B = 1^k$ :  $V_B = 0.01 + 0.72 = 0.73 \text{ mV}$   
 $R_B = 10^k$ :  $V_B = 0.1 + 0.72 = 0.82 \text{ mV}$   
 $R_B = 100^k$ :  $V_B = 1 + 0.72 = 1.72 \text{ V}$

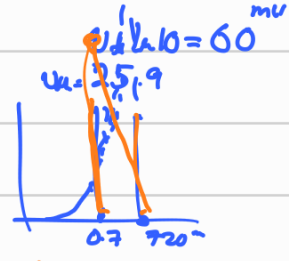$i_c = 3 \text{ mA}$   
 $= 1.2 \text{ mA}$   
 $= 1.02 \text{ mA}$



$V_B = 0.9 \text{ V} = \frac{30^k}{100} i_c + 25.8 \ln\left(\frac{i_c}{I_s}\right)$

$i_c = \frac{0.9 - 0.7}{0.3} = 0.67 \text{ mA}$   
 $V_{BE(on)} = 25.8 \ln\left(\frac{i_c}{I_s}\right) = 0.702$   
 $i_c = 0.66 \text{ mA}$




$V_B = 0.2 + 0.695 + 0.5 = 1.395 \text{ V}$


$I_c = 0.5 \text{ mA}$



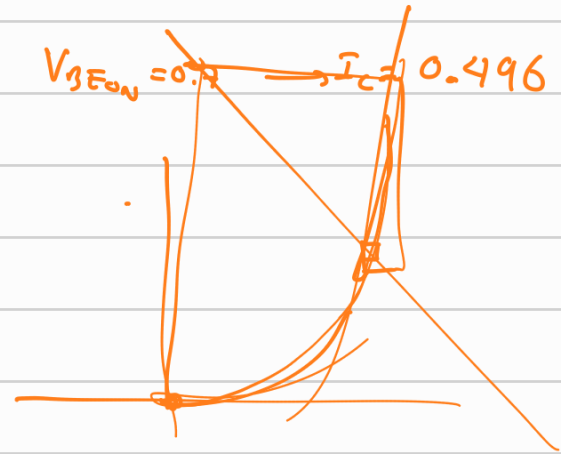$V_{BE(on)} = 0.7 \rightarrow I_c = 0.496 \text{ mA}$



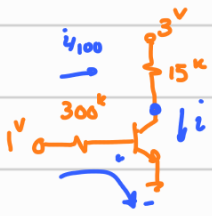(sp) ۳. اوضاعی و تریسترد { npn:  $I_s = 10^{-16} A, \beta = 100$  pnp:  $I_s = 5 fA, \beta = 50$  }  $(I_c, V_{CE})$  را بر حسب  $i_b$  رسم کن




$$1 = 3i + 0.7 \rightarrow i_c = 0.1 \text{ mA}$$

$$V_{BE} = V_{th} \ln\left(\frac{i_c}{I_s}\right) = 0.713 \rightarrow i_c = 0.0956$$

$$V_{BE} = 0.712 \rightarrow i_c = 0.096$$

$$V_{CE} = 1.56 \text{ V} \checkmark$$

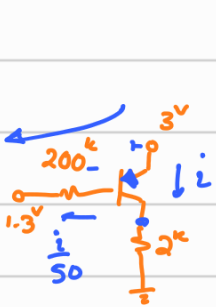


$$1.7 = 3 - 1.3 = V_{BE} + 4i_c \rightarrow i_c = 0.25 \text{ mA}$$

$$V_{BE} = V_{th} \ln\left(\frac{i_c}{I_s}\right) = 0.635$$

$$i_c = 0.266 \rightarrow V_{BE} = 0.637$$

$$i_c = 0.266$$
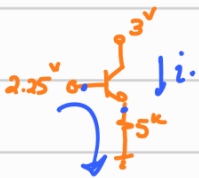
$$V_{EC} = 3 - (2k \times 0.266) = 2.47 \text{ V} \checkmark$$




$$2.25 = V_{BE} + i_c 5k \rightarrow i_c = 0.31$$

$$i_c = 0.3$$

$$V_{CE} = 1.5 \text{ V}$$


$$V_{BE} = 0.742$$

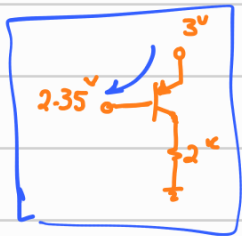

$$3 - 2.35 = 0.65 = V_{th} \ln\left(\frac{i_c}{I_s}\right) \rightarrow i_c = \frac{0.65}{V_{th}} e^{0.0258} = 0.437 \text{ mA}$$

$$V_{EC} = 2.126 \text{ V}$$
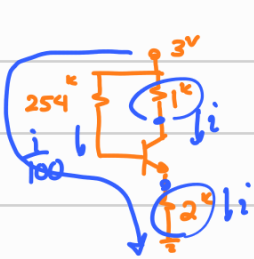
$$V_{th} = 25 \text{ mV} = i_c = 0.97 \text{ mA}$$




$$3 - V_{BE} = i \left( 2k + \frac{254k}{100} \right) = i(4.54)$$

$$i_c = 0.506 \rightarrow V_{BE} = 0.754$$

$$i_c = 0.495 \rightarrow V_{BE} = \dots$$


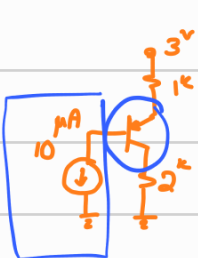
$$V_{CE} = 3 - 3i = 1.52 \text{ V} \checkmark$$



$$i_c = 0.5 \text{ mA}$$


$$V_{EC} = 3 - (3 \times 0.5) = 1.5 \text{ V}$$

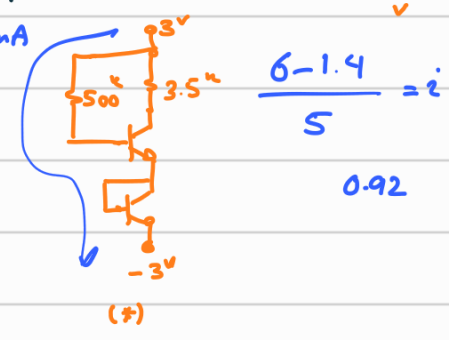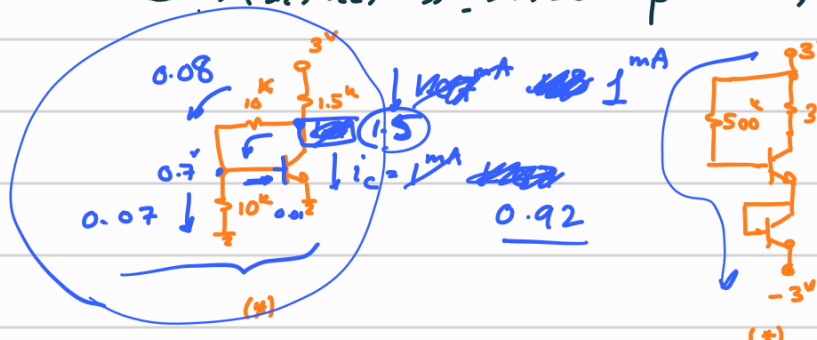ع. ارض  $V_{BE_{on}} = 0.7V$ ,  $\beta = 100$ ,  $I_c$ ,  $V_{CE}$  را بدست آورید





7 >> 1

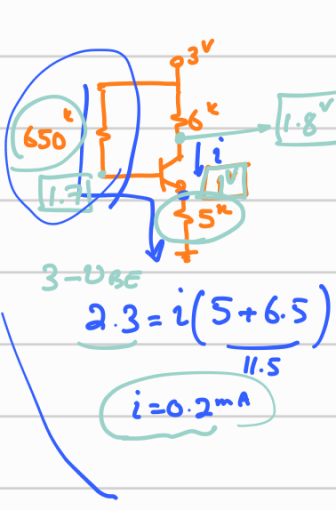
5 (sp) or  $I_s = 10^{-15}A$ ,  $\beta = 100$ ,  $I_s = 5 \times 10^{-15}A$  (تفاوت چندتیردی است؟) بکار آید؟



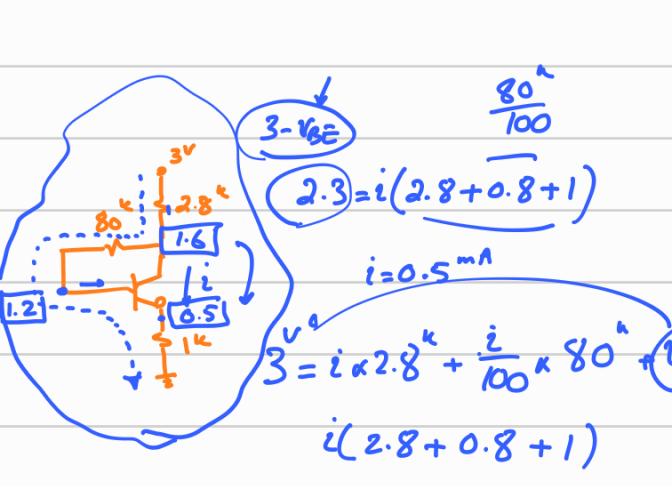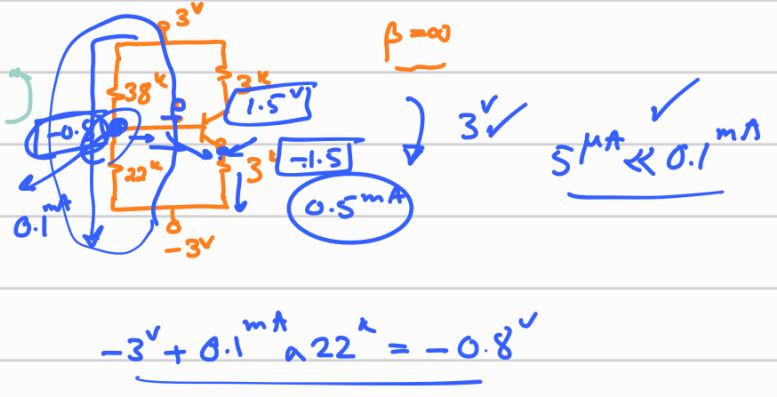$I_s = 10^{-15} = 10^{-12} mA$   
 $V_{BE} = 0.671V$   
 $i = 0.202 mA$   
 $I_s = 5 \times 10^{-15}$   
 $V_{BE} = 0.63V$   
 $i = 0.206 mA$



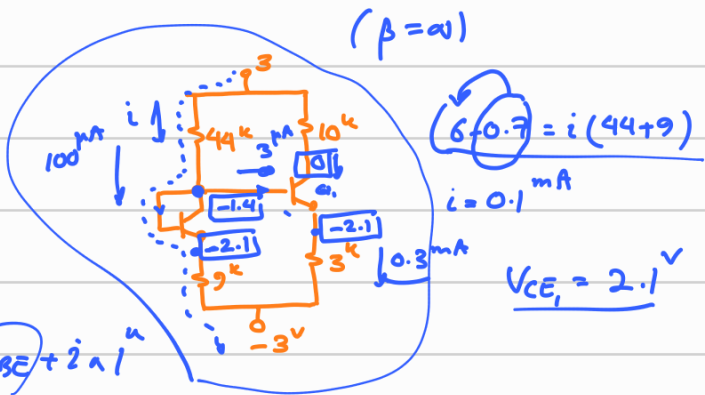$3 - V_{BE} = i(2.8 + 0.8 + 1)$   
 $2.3 = i(2.8 + 0.8 + 1)$   
 $i = 0.5 mA$   
 $3 = i \times 2.8 + \frac{i}{100} \times 80 + (V_{BE} + 2 \times 1)$   
 $i(2.8 + 0.8 + 1)$



$(\beta = \alpha)$   
 $6 + 0.7 = i(44 + 9)$   
 $i = 0.1 mA$   
 $V_{CE} = 2.1V$

