
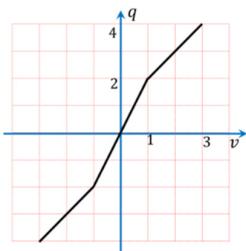


تحویل مسایل ستاره‌دار (\*) الزامی نیست.

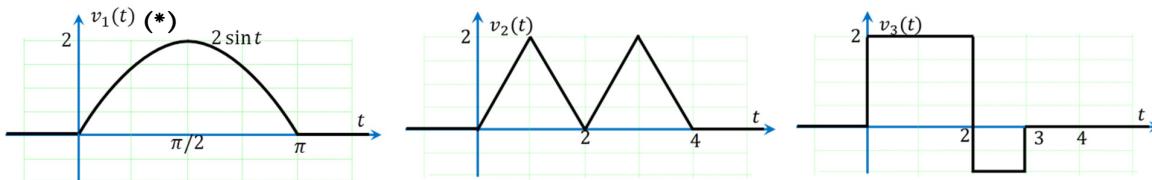


- ۱- برای خازن غیرخطی، مشخصه  $v - q$  نشان داده شده است. اگر نمودار ولتاژ دوسر خازن بر حسب زمان مطابق شکل‌های زیر باشد، نمودار جریان عبوری از خازن و انرژی ذخیره شده در خازن را با نشان دادن مقادیر رسم کنید.





اگر منحنی  $v - q$  بالا منحنی  $i - \varphi$  یک سلف باشد و جریان گذرنده از سلف مطابق شکل ولتاژ‌های فوق باشد، منحنی ولتاژ سلف چگونه خواهد بود؟

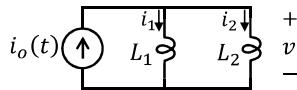- ۲- (میان‌ترم ۹۳-۹۴) مشخصه  $\varphi - i$  دو سلف غیرخطی (با جریان اولیه صفر) به صورت زیر است. ترکیب موازی دو سلف را به منبع جریان  $i_o(t)$  متصل کرده‌ایم. شکل موج جریان  $i_o(t)$  به صورت زیر است. با ذکر مقادیر مشخصه‌های زیر را رسم کنید:




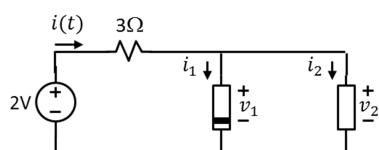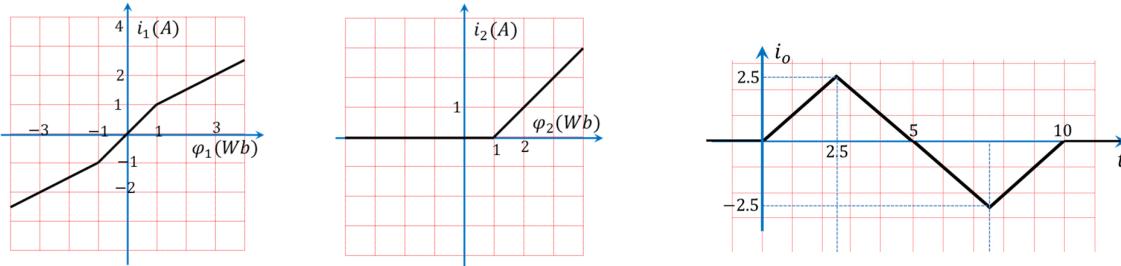- الف) مشخصه ترکیب موازی دو سلف را رسم کنید.  
ب) شکل موج ولتاژ  $v(t)$  و جریان  $i(t)$  را رسم کنید.






- ۳- در مدار شکل رویبرو دو مقاومت غیرخطی توسط منحنی  $v - i$  توصیف شده‌اند.

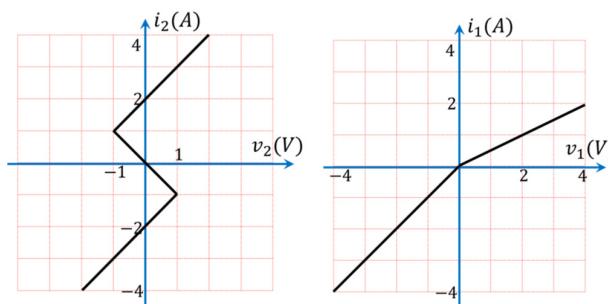
- الف) مشخصه اتصال سری و موازی مقاومت‌های  $R_1$  و  $R_2$  را ترسیم کنید.  
ب) مقدار جریان  $i(t)$  را بدست آورید.



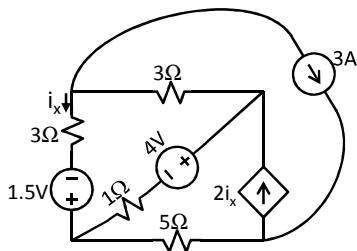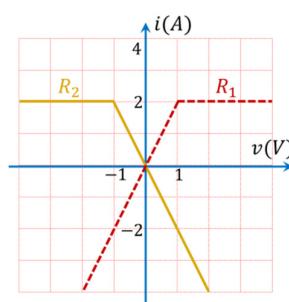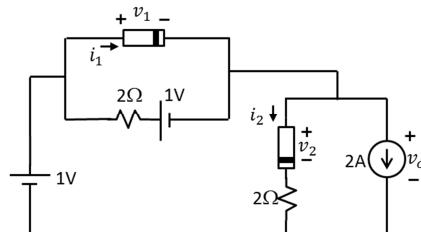(\*) ۴ - (میان‌ترم ۹۰-۸۹) در مدار شکل زیر منحنی  $v$  -  $i$  دو مقاومت غیرخطی  $R_1$  و  $R_2$  توصیف شده‌اند. ولتاژ  $v_o$  را بدست آورید.




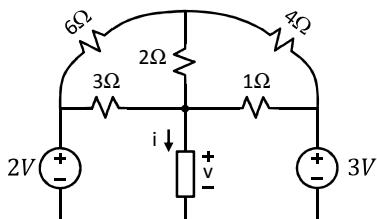(\*) ۵ - در مدار شکل روبرو می‌خواهیم توان دریافتی هر یک از چهار منبع را تعیین کنیم. یکبار با روش مش و یکبار با تحلیل گره مساله را حل کرده و اصل بقای توان را بررسی کنید.




۶- الف) در مدار شکل زیر مقاومت غیرخطی  $R$  با رابطه  $v = \frac{5}{11}i^3 - 7i$  را توصیف می‌شود،  $i$  را بدست آورید.

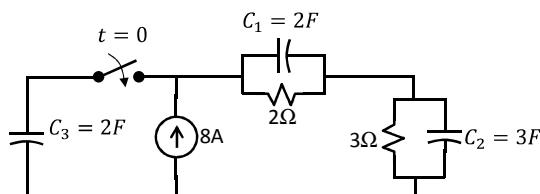(\*) ب) هر بار یکی از منابع ولتاژ را صفر کرده و  $i$  را بدست آورید. آیا جواب‌ها به جواب قسمت الف مربوط است؟



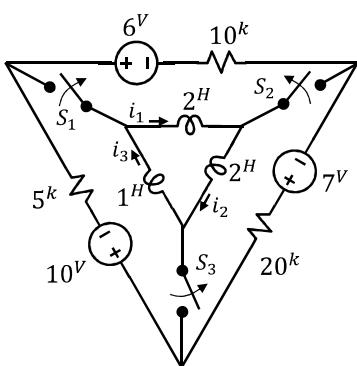۷- (میان‌ترم ۹۱-۹۲) مدار شکل زیر قبل از تغییر وضعیت کلید ایده‌آل به حالت استقرار رسیده است (و خازن  $C_3$  بار نمی‌باشد). مقدار ولتاژ خازن‌ها پیش از بسته شدن کلید ( $t = 0^-$ ) و بلافاصله پس از تغییر وضعیت کلید ( $t = 0^+$ ) را بدست آورید.



-۸- (میان‌ترم ۹۳-۹۴) در مدار شکل روبرو کلیدهای  $S_1$  ،  $S_2$  و  $S_3$  مدت طولانی در وضعیت بسته بوده‌اند. در زمان  $t = 0$  هر سه کلید باز می‌شوند.

الف) با علم به اینکه  $i_1(0^-) = 0.6mA$  است، جریان سلفها (با جهت نشان داده شده) را در  $t = 0^-$  و  $t = 0^+$  محاسبه کنید.

ب) کل انرژی ذخیره شده در سلف‌ها را قبل و بعد از باز شدن کلیدها، محاسبه کنید.