
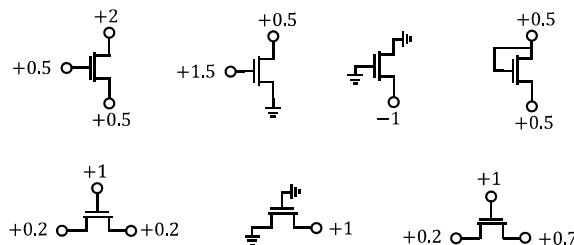
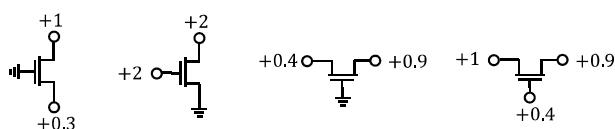


تحویل مسایل ستاره‌دار (*) الزامی نیست.

۱- در مدارهای زیر $V_{Tn} = 0.4$ nMOS قرار دارد. ابتدا پایه‌ی S و D را یافته، سپس ناحیه‌ی کاری ترانزیستورها را مشخص کنید.۲- در مدارهای زیر $V_{Tp} = -0.4$ pMOS قرار دارد. ابتدا پایه‌ی S و D را یافته، سپس ناحیه‌ی کاری ترانزیستورها را مشخص کنید.


- ۳- یک ترانزیستور اثر میدانی جدید ساخته شده که ناحیه‌ی اشباع آن برای $v_{DS} \geq 0^V$ و $v_{GS} \geq 1^V$ است. در این ناحیه رابطه جریان بصورت $i_{DS} = K v_{GS}^3$ می‌باشد. برای S، $v_{DS} < 1^V$ ، بین S و D اتصال کوتاه می‌شود. مشابه i_G همواره صفر می‌باشد و برای $v_{GS} < 0^V$ ترانزیستور خاموش است. این ترانزیستور در مداری به شکل رو برو بکار رفته است:
- (الف) با فرض آن‌که در ناحیه‌ی اشباع هستیم v_{out} را بر حسب v_{in} بنویسید، به ازای چه بازه‌ای از v_{in} ترانزیستور در ناحیه‌ی اشباع می‌ماند.
- (ب) با فرض $K = 1^{mA/V^3}$, $R_S = 1^k$, $V_{DD} = 10^V$ و تقریب خطی برای ترانزیستور، $v_{in} = V_B + \hat{v}_i \sin \omega t$ را به صورت $v_{in} = V_B + \hat{v}_i \sin \omega t$ در نظر بگیرید. مقدار V_B و \hat{v}_i بیشینه برای داشتن بیشترین دامنه ولتاژ در خروجی را محاسبه کنید. در این حالت بهره‌ی ولتاژ چقدر است.
- (ج) برای بیشترین بهره‌ی ولتاژ V_B چقدر باید باشد؟ $A_{V_{max}}$ چقدر خواهد بود.

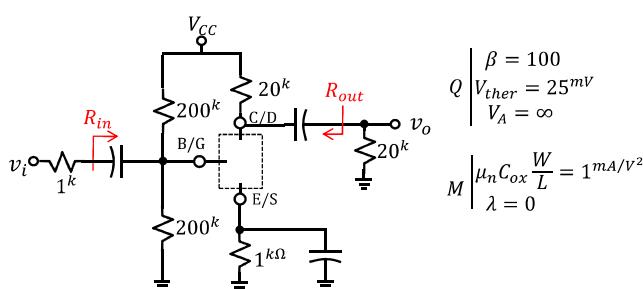- ۴- مدل سیگنال کوچک تقویت کننده‌ای نشان داده شده. فرض کنید $V_{A_2} \neq \infty$ و $\lambda_1 = 0$. بهره‌ی ولتاژ A_V مقاومت ورودی R_i و خروجی R_o را بصورت پارامتری بر حسب $r_{o_2}, g_{m_2}, r_{\pi_2}, g_{m_1}$ بدست آورید.



- ۵- در مدار نشان داده شده در محل جعبه یک بار ترانزیستور دوقطبی و یک بار ترانزیستور اثر میدانی جایگزین می‌شود. فرض کنید در هر دو وضعیت جریان‌های بایاس برابر $I_C = I_D = 0.5^{mA}$ می‌باشد. با مشخصات زیر برای ترانزیستور، برای مدار بهره‌ی ولتاژ A_V مقاومت ورودی R_i و خروجی R_o را در دو وضعیت محاسبه و مقایسه کنید.

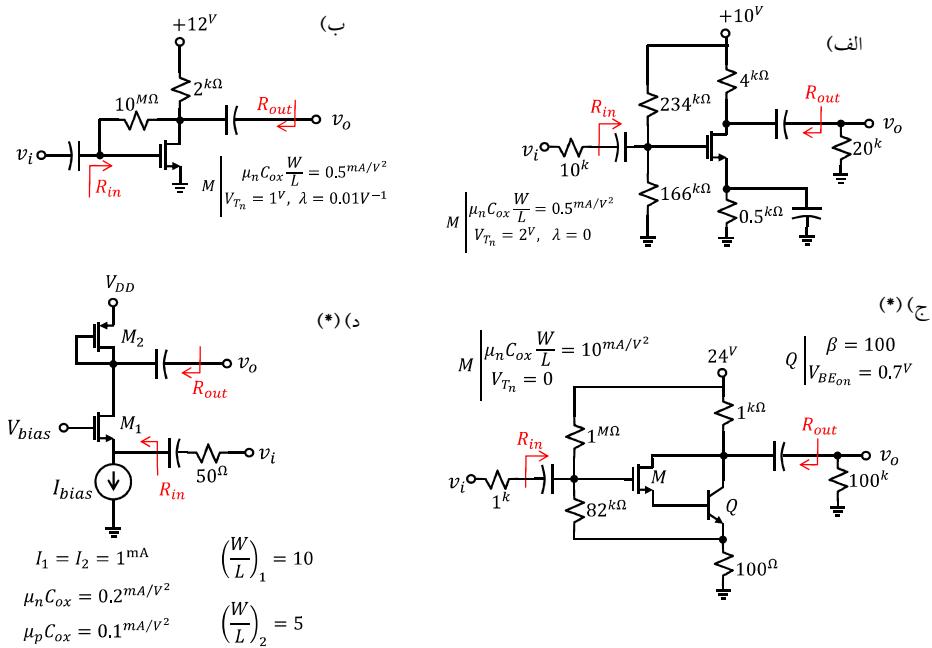۶- در مدارهای زیر با توجه به مشخصات داده شده برای مدارهای ترانزیستوری بهره و لتاژ A_V مقاومت ورودی R_i و خروجی R_o را بدست آورید.



۷- (میان ترم ۹۴) یکی از دانشجویان نخبه‌ی برق شریف در آزمایشگاه ترانزیستوری ساخته و اسما آنرا SUTFET گذاشته و نماد را برای آن

انتخاب کرده. دانشجوی دیگری مشخصه‌ی این ترانزیستور را بر روی curve-tracer بصورت زیر ثبت کرده است!

حال از شما خواسته شده ولتاژ مثلثی (v_{in}) با دامنه‌ی ۲ ولت را با استفاده از این ترانزیستور تقویت کنید. مدار شکل روبرو به شما پیشنهاد شده.

(الف) به نظر شما برای آنکه در خروجی ولتاژ مثلثی با بیشترین دامنه دیده شود، V_I و R_D چقدر باید اختیار شود؟ در این حالت بهره‌ی مدار چقدر است؟

(ب) آیا به ازای دامنه‌های اندک ورودی بهره‌ی مدار تابع V_I است؟

