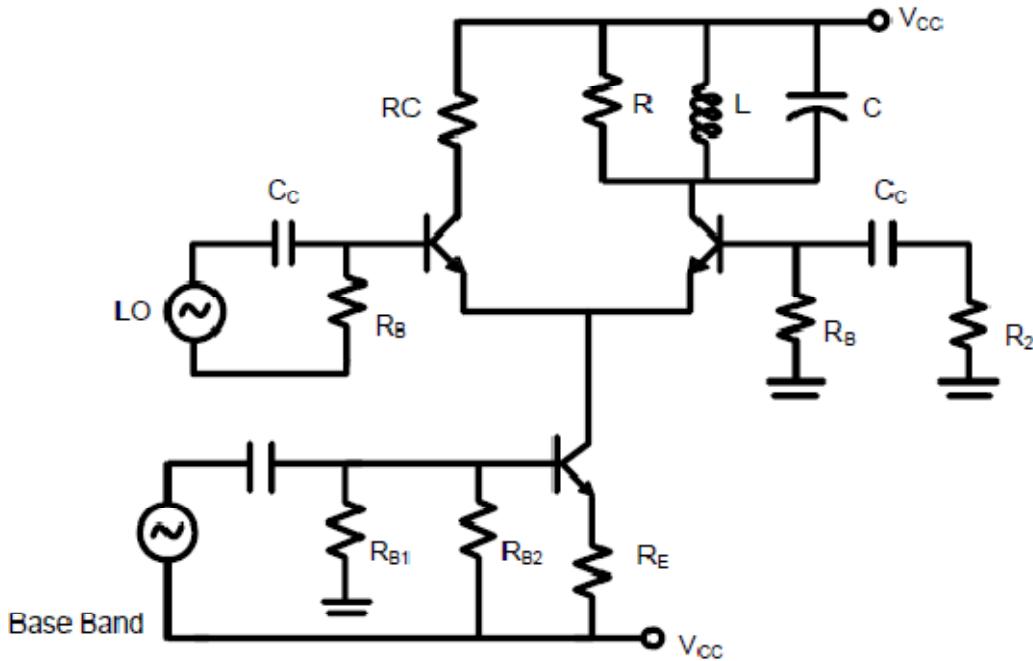


برگه یادداشت آزمایش پنجم



لزوم وجود $R_2 = 56\Omega$ چیست؟

آیا می توان مقادیر R_{B1} و R_{B2} را تا حد دلخواه زیاد کرد؟

دامنه سیگنالی که به ترانزیستورهای دیفرانسیل وارد می شود باید بسیار کم (22 mV) باشد. چرا؟

شکل 1 چه نوع اعوجاجی را خروجی نشان میدهد؟ شکل 2 چطور؟

M=?

به ورودی دو سیگنال با فرکانس نزدیک به هم وارد کنید. RE spectrum خروجی را مشاهده کنید. را تغییر بدهید. آیا دامنه ها تغییر می کنند؟ توضیح دهید.

آیا می توان ملاکی برای مقدار intermodulation distortion قرار داد؟